

Универзитет у Нишу
Електронски факултет
Катедра за рачунарство

Архитектура и организација рачунара Вежбе, VHDL

Termin 3

Case клаузула

У прошлом термину смо рекли да постоје 3 секвенцијалне наредбе које служе за управљање тока програма. IF клаузула је обрађена у претходном термину. Наредна клаузула коју ћемо обратити је **case** клаузула.

Case клаузулом се бира секвенца које ће се извршити зависно од вредности израза:

```

01 case izraz is
02     when vrednost_1 => --vrednost - само статичке вредности (константе)
03         klauzula_1_1;
04         klauzula_1_2;
05         -- ...
06     when vrednost_2 => -- више вредности се повезује са |
07         klauzula_2_1;
08         klauzula_2_2;
09         -- ...
10     when others =>
11         klauzula_o_1;
12         -- ...
13 end case

```

Z ПРИМЕР, BCD бројач, једноцифрени , броји на сваки други такт

Уведено: case; бројачи

Треба реализовати једноцифрени БЦД кружни бројач који броји унапред, на сваку другу предњу ивицу такта.

```

01 ENTITY counter_ent IS
02     PORT      (   clr : IN BIT;
03                  clk  : IN BIT;
04                  q    : OUT BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0)
05                );
06 END ENTITY counter_ent;
07 -----
08 ARCHITECTURE counter_arch OF counter_ent IS
09 BEGIN
10     PROCESS (clr, clk)
11         VARIABLE q_int : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
12         VARIABLE cq : BIT; -- da broji svaki drugi takt
13     BEGIN
14         IF clr='1' THEN
15             q_int := "0000";
16             cq := '0';

```

```

17         ELSIF clk'event and clk='1' THEN
18             cq := not cq;
19             IF cq='1' THEN
20                 CASE q_int IS
21                     WHEN "0000" => q_int := "0001";
22                     WHEN "0001" => q_int := "0010";
23                     WHEN "0010" => q_int := "0011";
24                     WHEN "0011" => q_int := "0100";
25                     WHEN "0100" => q_int := "0101";
26                     WHEN "0101" => q_int := "0110";
27                     WHEN "0110" => q_int := "0111";
28                     WHEN "0111" => q_int := "1000";
29                     WHEN "1000" => q_int := "1001";
30                     WHEN OTHERS => q_int := "0000";
31                 END CASE;
32             END IF;
33         END IF;
34         q <= q_int;
35     END PROCESS;
36 END counter_arch;

```

Кружни бројачи броје "у круг" - након последње вредности поново пролази кроз прву вредност. У овом случају једноцифрени БЦД бројач броји од 0 до 9 (и у круг). Бројачи се увек пројектују са неком врстом ресетовања. У овом примеру, бројач има цлр порт који доводи бројач у почетно стање (у овом примеру почетно стање је изабрано да буде 0)

За размишљање:

Да ли је овде ресет синхрони или асинхрони?

л. 11: променљивом `q_int` се моделују меморијски елементи који ће памтити стање бројача. Не сме се иницијализовати променљива на 0, јер у том случају дизајн неће бити синтетизабилан. Једини исправан начин је поставити стање на 0 у телу архитектуре на неки начин (у овом случају сигнал `clr` узрокује ресетовање).

За размишљање:

Чему служи променљива `cq`? Како би се коло понашало када она не би постојала?
Установите разлику у симулатору.

Додатне напомене везане за CASE:

- CASE-ом се морају покрити све могуће вредности које израз у CASE клаузули који се испитује може имати. Због тога, CASE се мора завршити са OTHERS ако нису сви изрази покривени. OTHERS увек мора бити последњи, јер CASE није конкурентна наредба него секвенцијална, што значи да се израз секвенцијално извршавају и упоређују.
- Константе у WHEN делу CASE клаузуле могу бити и агрегати

Loop

Наредна секвенцијална клаузула којом се управља током секвенцијалног описа **LOOP**. Постоји неколико типова **LOOP** клаузула: обична LOOP, **WHILE** и **FOR LOOP** петља. Кренућемо од обичне LOOP петље.

LOOP

Обична LOOP се састоји од следеће синтаксе:

```
1  LOOP
2      sekvencijalni izraz -- bilo koji niz sekvencijalnih klauzula
3  END LOOP;
```

Може се запазити да се овако написана петља никада неће завршити.

За размишљање:

Замислимо да постоји процес који у телу процеса има само loop клаузулу (са било којим садржајем унутар loop. Да ли би оваква конструкција имала смисла: а) синтаксно, б) семантички?

За контролу над loop клаузулом, уведене су клаузуле **exit** и **next**. Обе се могу писати самостално или у комбинацији са **when**:

```
1  EXIT;                -- kraj izvršenja loop klauzule
2  EXIT WHEN uslov      -- kraj izvršenja ako je uslov ispunjen
3  NEXT WHEN uslov      -- prekida tekuću iteraciju i prelazi na iduću (slično
kao continue u c/c++-u)
```

На крају, loop клаузуле се могу обележавати лабелама. У овом случају, име се мора написати и на крају:

```
1  loop_petlja: LOOP
2      statements
3  END LOOP loop_petlja
```

Лабеле се могу користити да се са **exit** или **when** изађе из било које loop клаузуле у хијерархији угњеждених клаузула:

exit ime_labele **when** uslov

Пример прекидања спољње петље из угњежђене петље:

```
1  petlja_1: loop
2      petlja_2: loop
3          -- some code
4          exit petlja_1 when sigA=7;
5      end loop
6  end loop
```

У линији 4 се излази из главне петље под условом да је sigA=7.

Z ПРИМЕР, бројач основе 16 са асинхроним reset улазом

Уведено: loop, exit, нумерички типови, wait until

Треба реализовати бројач основе 16.

```

01 ENTITY counter IS
02     PORT ( clk, reset: IN bit;
03           count : OUT natural); -- podtip od integer
04 END ENTITY counter;
05 -----
06 -----
07 -----
08 ARCHITECTURE behavior OF counter IS
09 BEGIN
10     incrementer:
11     PROCESS IS
12         VARIABLE count_value : natural := 0;
13         -- zbog inicijalizacije, nije sintetizabilno
14     BEGIN
15         count <= count_value;
16         -- zbog inicijalizacije, иначе за sintetizabilnu varijantu
17         -- ovo nije potrebno. Realna kola treba da se resetuju
18         -- po uključivanju pogodnom vrednošću na reset portovima.
19         -- Inače im je nedefinisano stanje.
20     LOOP
21     LOOP
22         WAIT UNTIL clk = '1' or reset = '1';
23         EXIT WHEN reset = '1';
24         count_value := (count_value + 1) mod 16;
25         count <= count_value;
26     END LOOP;
27     -- ovde dolazi od exit iz l. 23 kad je reset='1'
28     count_value := 0;
29     count <= count_value;
30     WAIT UNTIL reset = '0';
31     END LOOP;
32     END PROCESS incrementer;
33 END ARCHITECTURE behavior;

```

У овом примеру бројач је реализован loop клаузулама. У унутрашњој loop се налази логика самог бројања, док се у спољашњој for петљи налази логика за ресет бројача.

л. 23: процес се буди у л. 22 из једног од два разлога. Ако је разлог буђења процеса био активан reset, у овој линији се излази из унутрашње loop, а тамо се ресетује бројач.

И у овој имплементацији бројача је променљива употребљена за моделовање меморијског елемента који чува стање бројача. Да би се свака промена бројача видела и на излазу, након сваке измене стања бројача вредност бројања се додељује излазном порту count.

Додатно запазити линије 22 и 30 где је употребљена WAIT клаузула. У њој се сада не налази листа сигнала који се чекају, него се налази услов који се чека. Док год је тај услов неиспуњен процес није активан.

За размишљање:

Да ли се овај бројач окида ивицом или нивоом? Шта ће се десити уколико у току прве полупериоде блока (док је блок 1) ресет пређе са 0 на 1 па назад на 0? Уочите да wait

унтил у ствари испитује услов само након догађаја на сигналимa који чине услов. Може ли без променљиве, зашто се вредност не чува у сигналу `count`? Који се проблем појављује у том случају?

FOR LOOP

FOR LOOP уводи бројач (итератор), као код бројачких петљи у програмским језицима:

```
1  for i in diskretni_opseg loop
2      klauzula_1;
3      klauzula_2;
4      -- ...
5  end loop
```

Променљива `i` се назива loop параметар, имплицитно се декларише својим навођењем, и њена вредност је аутоматски контролисана у току петље; унутар тела петље се сматра константом а ван петље није видљива.

Дискретни опсег loop параметра се може дефинисати на више начина:

- `(_, _, _, _)` где се редом почевши од прве узимају вредности из наведене листе,
- `_ to _` где је представљен опсег од/до,
- `_ downto _` уколико је прва граница опсега већа од друге, мора се писати `downto`
- навођењем типа набрајања...

По свему другом, `for loop` се понаша исто као и `loop`.

Z ПРИМЕР, регистар са паралелним уписом и серијским излазом.

Уведено: **GENERIC MAP, for loop, специфичности (багови) са wait until**

Треба реализовати регистар у који се уписује вредност паралелно када је улазни порт `WR=1`. Након што `WR` постане 0, од следећег блока, на сваки блок по један бит се прослеђује на серијски излаз, почев од бита највеће тежине. После прослеђивања бита најмање тежине, серијски излаз прелази у `HiZ`, до следећег уписа. Док се сви битови не проследе на излаз, регистар не прима вредности иако се сигнализира упис. Креирати и тестбенч који ће да побуђује реализовани регистар.

```
01  ENTITY parallel_to_serial IS
02      GENERIC (n : integer := 8);
03      PORT (
04          wr,clk: IN std_logic;
05          d_in: IN std_logic_vector(n-1 DOWNTO 0);
06          d_out: OUT std_logic);
07  END ENTITY parallel_to_serial;
08  -----
09  -----
10  -----
11  ARCHITECTURE beh OF parallel_to_serial IS
12  BEGIN
13      PROCESS IS
14          VARIABLE int_storage: std_logic_vector(n-1 DOWNTO 0);
```

```

15     BEGIN
16         WAIT UNTIL wr='1';
17         -- čeka na događaj na wr nakon koga će wr postati 1.
18         -- Bug: ako je wr stalno na 1, neće se više ništa upisivati!
19
20         int_storage:=d_in;
21         FOR i IN n-1 DOWNTO 0 LOOP
22             WAIT UNTIL clk'event and clk='1';
23             d_out<=int_storage(i);
24         END LOOP;
25         WAIT UNTIL clk'event and clk='1'; -- od sledećeg kloka HiZ
26         d_out<='Z';
27     END PROCESS;
28 END ARCHITECTURE beh;
29 -----
30 -----
31 -----
32 ENTITY parallel_to_serial_tb IS
33     GENERIC(width : integer := 4);
34 END ;
35 -----
36 -----
37 -----
38 ARCHITECTURE parallel_to_serial_tb_arch OF parallel_to_serial_tb IS
39     SIGNAL wr      : std_logic;
40     SIGNAL d_in    : std_logic_vector (width - 1 downto 0);
41     SIGNAL clk     : std_logic := '0';
42     SIGNAL d_out   : std_logic;
43
44 BEGIN
45     DUT:
46         ENTITY work.parallel_to_serial(beh)
47             GENERIC MAP (
48                 n => width
49             ) -- GENERIC MAP
50             PORT MAP (
51                 wr      => wr,
52                 d_in    => d_in,
53                 clk     => clk,
54                 d_out   => d_out
55             ); -- PORT MAP
56
57
58     clk <= not clk after 50 ns;
59
60     stimuli: process
61     BEGIN
62         d_in <= "0101";
63         wr<='1';
64         -- ali! ako se promeni ovde na 0 a iza na 1,
65         -- zato što nema promena na wr ni nakon 600 ns,
66         -- nema novih upisa! to je zbog bug-a opisanog ranije
67         WAIT FOR 50 ns;
68         wr<='0';
69         WAIT FOR 600 ns;
70         d_in <= "1101";

```

```

71         wr<='1';
72         WAIT FOR 100 ns;
73         d_in<="0000";
74         WAIT FOR 500 ns;
75     END PROCESS stimuli;
76 END ;

```

Запазити употребу wait until клаузуле унутар тела фор loop клаузуле. Додатно запазити да се wait у овом процесу налази на почетку, што знали да се чека да се wr сигнал са 0 промени на 1 да би се започело слање података. Када се слање података заврши, излаз parallel_to_serial добија стање високе импедансе.

Додатно запазити употребу GENERIC клаузуле. Константа n је употребљена да би се дефинисао регистар са бројим битова који се одређује у свакој инстанци овог регистара. Тако је у тестбенчу вредност n предефинисана са 8 (колико је одређена у ентитету регистра) на 4, generic map клаузулом у л.48, и биће инстанциран 4-битни регистар. Коришћење GENERIC константе у границама петље је омогућило да ће регистар да се понаша коректно за било коју ширину.

Имати у виду да се инстанца компоненте, конкурентна клаузула доделе вредности сигналу clk и proces КОНКУРЕНТНО ИЗВРШАВАЈУ.

За размишљање:

На који начин је постигнуто да је паралелни упис забрањен све док се сви битови не проследе на излаз?

У ком тренутку симулације се прихвата вредност задата у л. 73?

WHILE LOOP

```

1  labela: while izraz loop
2      klauzula_1
3      klauzula_2
4      -- ...
5  end loop [labela]

```

Понашање while loop клаузуле у ХДЛ-у је исто као while петљи и у програмским језицима. Међутим, while loop није погодна за моделовање синтетизабилног хардвера: while loop је синтетизабилна само под одређеним условима, разни алати за синтезу се на различит начин “сналазе” са интерпретацијом while loop, и често њена употреба може изазвати синтезу неконтролисано великог броја кола. Из тог разлога, у овом курсу ће употреба while loop бити избегавана.

① Потешкоће са синтетизабилношћу while loop ћемо донекле приближити на следећи начин: Извршавање петљи у програмским језицима захтева утрошак времена - процесор извршава итерације сукцесивно, и што је више итерација, више ће времена бити утрошено. Са друге стране, loop клаузуле у ХДЛ-у се типично синтетизују генерисањем хардвера за сваку итерацију, више итерација ће произвести више хардвера (није увек случај, али јесте у великом броју случајева). Обзиром да while може имати између 0 и бесконачно итерација, јако је тешко синтетисати између нула и бесконачно примерака хардвера за сваку итерацију.

Z ПРИМЕР, 8b синхрони бројач са дозволом бројања

Уведено: RTL стил пројектовања секвенцијалних кола; подтипови

Треба реализовати 8b кружни бројач са асинхроним ресетом, паралелним уписом, дозволом уписа, дозволом бројања и избором смера бројања.

```

01  LIBRARY IEEE;
02  USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
03  -----
04  -----
05  -----
06  ENTITY counter8 IS
07      PORT (
08          CLK: IN STD_LOGIC;
09          -- moze da bude i tipa bit, onda nam ne treba biblioteka
10          RESET: IN STD_LOGIC;
11          CE, LOAD, DIR: IN STD_LOGIC;
12          DIN: IN INTEGER RANGE 0 TO 255;
13
14          COUNT: OUT INTEGER RANGE 0 TO 255
15      );
16  END counter8;
17  -----
18  -----
19  -----
20  ARCHITECTURE counter8_arch OF counter8 IS
21  BEGIN
22      PROCESS (CLK, RESET)
23          VARIABLE COUNTER: INTEGER RANGE 0 TO 255;
24      BEGIN
25          IF RESET='1' THEN
26              COUNTER := 0;
27          ELSIF CLK='1' and CLK'event THEN
28              IF LOAD='1' THEN
29                  COUNTER := DIN;
30              ELSE
31                  IF CE='1' THEN
32                      IF DIR='1' THEN
33                          IF COUNTER =255 THEN
34                              COUNTER := 0;
35                          ELSE
36                              COUNTER := COUNTER + 1;
37                          END IF;
38                      ELSE
39                          IF COUNTER =0 THEN
40                              COUNTER := 255;
41                          ELSE
42                              COUNTER := COUNTER - 1;
43                          END IF;
44                      END IF;
45                  END IF;
46              END IF;
47          END IF;
48          COUNT <= COUNTER;

```

```

49     END PROCESS;
50 END counter8_arch;

```

У овом примеру је приказан типичан RTL стил пројектовања синтетизабилних секвенцијалних кола.

л. 12: Креирањем подтипа од типа `INTEGER` и његовим ограничавањем на 256 вредности, у синтези ће се овај порт креирати као 8-битни. Без ограничавања опсега, не би имали контролу над ширином порта типа `INTEGER`.

Сложени типови података, кориснички типови

Композитни типови података у VHDL-у, су поља (низови) и рекорди. Ови објекти могу садржати више вредности у себи.

Поље, као и у програмским језицима, садржи више вредности које су истог типа, и може се индексирати.

У VHDL-у се могу декларисати кориснички типови. Обзиром на јаку типизацију језика, објекти различитих типова се не могу мешати без експлицитне конверзије, чак и ако су можда декларисани истоветно.

Неколико примера декларације типова и поља:

```

01 type memory_word_type is array (natural range <>) of bit;
02 type memory_type is array (natural range <>) of memory_word_type;
03
04 variable memorijska_rec: memory_word_type(127 downto 0);
05 variable memorija: memory_word_type(1024 downto 0)(127 downto 0);
06 -----
07 -----
08 ----- ekvivalentno -----
09 -----
10 -----
11 type memory_word_type is array (127 downto 0) of bit;
12 type memory_type is array (1024 downto 0) of memory_word_type;
13
14 variable memorijska_rec: memory_word_type;
15 variable memorija: memory_word_type;

```

л. 01-02: Декларисани су кориснички типови као поља са тзв. “неограниченим” бројем елемената (*unconstrained*). Опсег индекса поља оваквих типова (самим тим и број елемената) се одређују при декларацији објеката оваквих типова (л. 01-05)

Овде ћемо искористити прилику да покажемо како су дефинисани `BIT` и `BIT_VECTOR` типови. Наредне дефиниције су исте:

```

SIGNAL a : ARRAY (31 DOWNT0 0) OF bit;
SIGNAL a: BIT_VECTOR(31 DOWNT0 0);

```

У другом примеру, л.11-15, типови су одмах декларисани са одређеним опсезима индекса.

Поља су, наравно, могла да се декларишу и без претходне дефиниције корисничких типова.

Слог (record) представља копозитни тип података који се састоји од више елемената који могу бити различитог типа. Елементима слога приступамо преко имена. Слог се дефинише на следећи начин:

```

01  type ime_sloga is record
02      ime_1: tip_1
03      ime_2: tip_2
04      -- ...
05  end record
06  -----
07  -----
08  -----
09  type arp_record is record
10      ip_adr:    BIT_VECTOR(31 downto 0);
11      mac_adr:   BIT_VECTOR(47 downto 0);
12      valid:     boolean;
13  end record
14
15  variable jedan_arp_record: arp_record;

```

Слогови се неће користити у овом курсу.

У VHDL-у такође постоје типови набрајања. Тип набрајања који постоји у VHDL-у је сличан типу набрајања из било ког другог програмског језика. Тип набрајања се дефинише тако што се сваком члану даје име. Тип набрајања представља уређен тип података, што значи да се објекти типа набрајања могу поредити. Дајемо дефиницију како писати тип набрајања и пример једног оваквог типа.

```

1  type ime_tipa is (ime_1, ime_2[, ...])
2  -----
3  -----
4  -----
5  type color is (red, green, blue)
6  variable boja: color := red
7  signal S: color <= blue

```

Још примера у којима се користе типови набрајања се могу наћи на адреси: https://www.vhdl-online.de/courses/system_design/vhdl_language_and_syntax/extended_data_types/enumeration_type_s.

Опсег индекса вектора може бити и типа набрајања. Нпр:

```

01  TYPE controller_state IS (initial, idle, active, error);
02  TYPE state_counts IS ARRAY (idle TO error) OF NATURAL;
03
04  variable state_counter: state_counts;
05  state_counter(active) := 25;
06  -----

```

```

07  -----
08  -----
09  TYPE state_counts IS ARRAY (controller_state RANGE idle TO error) OF
NATURAL;
10  SUBTYPE coeff_ram_address IS integer RANGE 0 TO 63;
11  TYPE coeff_array IS ARRAY (coeff_ram_address) OF REAL;
12
13  VARIABLE buffer_register, data_register : word;
14  VARIABLE counters : state_counts;
15  VARIABLE coeff : coef_array;

```

Димензије вишедимензионалних поља не морају да буду истог типа. Нпр:

```

1  type symbol is ('a','f','d','h',digit,cr,error);
2  type state is range 0 to 6; -- nije naveden tip, podrazumeva se bilo
koji ugrađeni tip koji ima literale 0 i 6. To je integer.
3  type transition_matrix is array (state, symbol) of state;
4  -----
5  -----
6  -----
7  variable transition_table : transition_matrix;
8  transition_table(5,'d');

```

У овом примеру, индекси прве димензије (врста) променљиве `transition_table` су целобројног типа, а индекси друге димензије (колона) су набрајачког типа `symbol`. Сами елементи матрице су целобројног типа `state`.

У случају да више типова набрајања имају исте вредности, при навођењу вредности за дефинисање опсега, наводи се и име типа испред ранге:

```

TYPE controller_state IS (initial, idle, active, error);
TYPE state_counts IS ARRAY (controller_state RANGE idle TO error) OF
NATURAL;
SUBTYPE coeff_ram_address IS integer RANGE 0 TO 63;
TYPE coeff_array IS ARRAY (coeff_ram_address) OF REAL;

```

Pristup poljima

У програмским језицима, може се приступати једном елементу поља, али у VHDL-у се може приступати и целом пољу истовремено, или једном његовом делу (slice).

```

1  coef(0) := 0.0; -- jednom elementu, niz indeksiran celobrojnim tipom
2  counters(active) := counters(active)+1; -- elementu niza indeksiranog sa
enum
3
4  data_register := buffer_register; --celom nizu se može pristupati
odjednom!
5  -- ili delovima nizova:
6  buffe_register(31 downto 16) := data_register(15 downto 0); --
ograničenje: da su slices sa leve i desne strane dodele istih dimenzija

```

Slicing важи и за `bit_vector`/`std_logic_vector`.

Z ПРИМЕР, Меморија

Uvedeno: polja (nizovi), korisnički tipovi, podtipovi

Треба реализовати модел меморије која памти 64 реалне вредности, иницијализована нулама.

```

01  SUBTYPE coeff_ram_address IS integer RANGE 0 TO 63;
02  -----
03  -----
04  -----
05  entity coeff_ram is
06      port      (   rd, wr: in bit;
07                  addr: in coeff_ram_address;
08                  d_in: in real;
09                  d_out: out real
10                );
11  end entity coeff_ram;
12  -----
13  -----
14  -----
15  architecture abstract of coeff_ram is
16  begin
17      memory: process is
18          type coeff_array is array (coeff_ram_address) of real;
19          variable coeff: coeff_array;
20
21      begin
22          for index in coeff_ram_address loop
23              coef(index) := 0.0;
24              -- inicijalizacija nije sintetizabilna!
25              -- umesto toga, reset port... kao u ranijim primerima
26          end loop;
27          loop
28              wait on rd, wr, addr, d_in;
29              if rd = '1' then
30                  d_out <= coeff(addr);
31              end if;
32              if wr='1' then
33                  coeff(addr) := d_in;
34              end if;
35          end loop;
36      end process memory;
37  end architecture abstract.

```

л. 01,18: Ове декларације типова су већ објашњаване раније, овде смо их само поновили да би пример био целовит.

Дефинисани `coeff_ram_address` подтип типа `integer` одређује опсег мем. адреса.

л. 19: Променљивом `coeff_array` се моделује сама.

Ентитет садржи `rd` и `wr` портове (дозвола читања и уписа), `d_in` и `d_out` (податак који се уписује/чита) и `addr` за саму адресу са које се чита/уписује.

Питања за размишљање:

Шта се дешава када су rd и wr су заједно 1?

Шта ће се десите ако wait у л. 28 има мање сигнала (проверити у симулатору)?